

《Digital Circuits and Logic Design》 期末试题答案 (A)

Answers to the Examination of 'Digital Circuits and Logic Design' (A)

Part I

1. Answer:

$$(8C)_{16} = (10001100)_2$$

$$(10011101)_2 = (9D)_{16}$$

$$(127)_{10} = (01111111)_2$$

2. Answer: 1

3. Answer: $8 \times 10 \times 12 = 960$

4. Answer: $(1/0.25) \times 3 = 12 \text{ us}$

5. Answer: $Y=0$

Part II

1. Answer: (b)

2. Answer: (d)

3. Answer: (d)

4. Answer: (c)

5. Answer: (a)

Part III

1. Answer

$$(1) Y = A + B + C + \overline{D}$$

$$(2) Y = A + CD$$

2. Answer

(a)

$$S = A \oplus B \oplus CI$$

$$CO = AB + CI \vee (A \oplus B)$$


(b)

A	B	CI	S	CO
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

(c)

It works as a full adder.

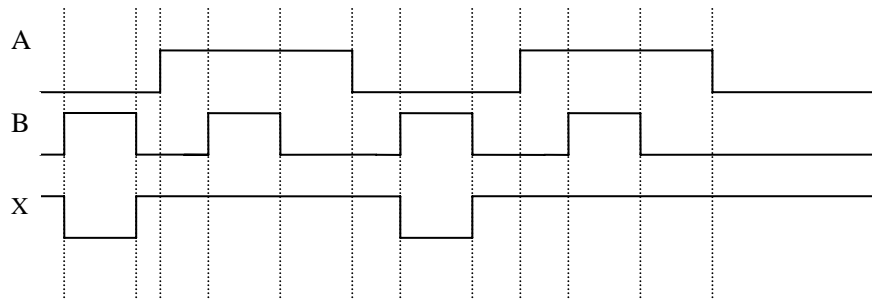3. $X = \overline{AB} \oplus B = \overline{AB} = A + \overline{B}$



4. Answer


$$F_1 = \sum m(4, 5, 6)$$

$$= Y_4 + Y_5 + Y_6 = \overline{Y_4 Y_5 Y_6}$$


$$\therefore F_2 = \sum m(0, 1, 3, 4, 5, 7)$$

$$\therefore F_2 = \sum m(2, 6)$$
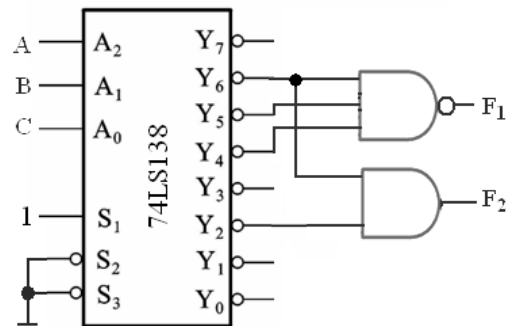
$$= \overline{Y_2} + \overline{Y_6} = \overline{Y_2 Y_6}$$



5. Answer

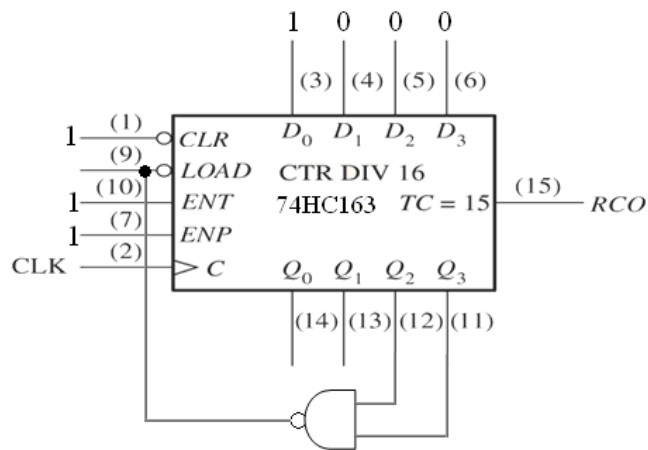


6. Answer

$$J_1 = K_1 = \overline{Q_3^n}, Q_1^{n+1} = \overline{Q_3^n} \overline{Q_1^n} + Q_3^n Q_1^n$$

$$J_2 = K_2 = Q_1^n, Q_2^{n+1} = Q_1^n \overline{Q_2^n} + \overline{Q_1^n} Q_2^n$$
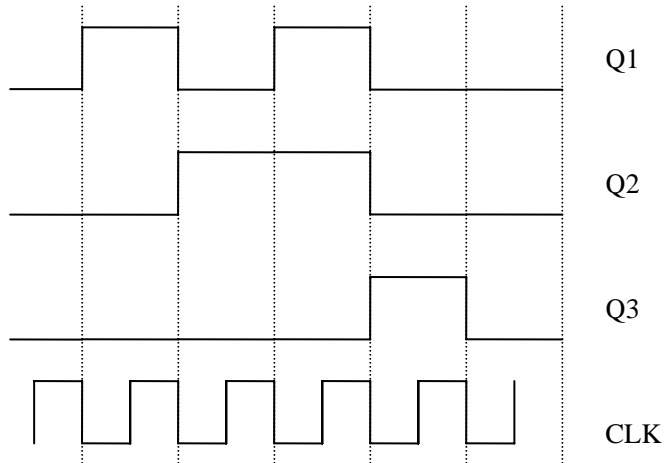
$$J_3 = Q_1^n Q_2^n, K_3 = Q_3^n, Q_3^{n+1} = Q_1^n Q_2^n \overline{Q_3^n}$$



7. Answer

Q3 \ Q2 Q1	00	01	11	10
0	001	010	100	011
1	101	110	XXX	000

$$J_3 = Q_2 Q_1 \quad K_3 = \overline{\overline{Q_2} + Q_1} = Q_2 \overline{Q_1}$$

$$J_2 = Q_1 \quad K_2 = \overline{\overline{Q_3} \overline{Q_1}}$$

$$J_1 = \overline{Q_2} \overline{Q_3} \quad K_1 = 1$$

