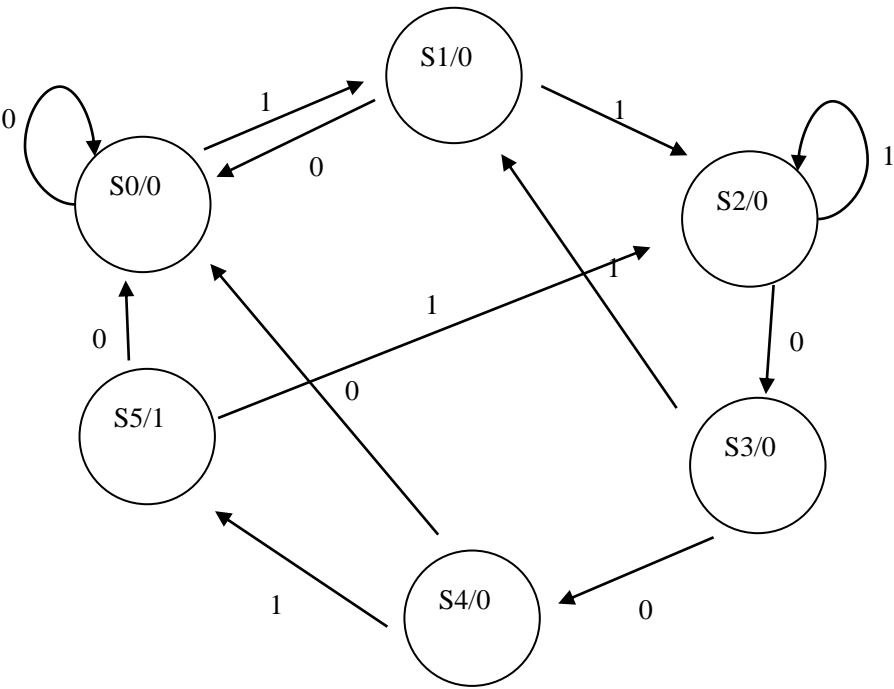


修改彭俊凯的那份 word 文档，仅仅一些细节的方法不同而已。

- S0 indicates no ‘1’ has been input yet. So the output at this state is ‘0’.
- S1: only one ‘1’ has been input; output ‘0’.
- S2: input ‘11’; output ‘0’.
- S3: input ‘110’; output ‘0’.
- S4: input ‘1100’; output ‘0’.
- S5: input ‘11001’; output ‘1’.

Denote X as the input and Y the output. The state diagram is shown as follow.



Sn/Y	Sn+1/Y	
	X = 0	X = 1
S0/0	S0	S1
S1/0	S0	S2
S2/0	S3	S2
S3/0	S4	S1
S4/0	S0	S5
S5/1	S0	S2

(注：S5 不能删去，因为检测到 S5 输出才为 1)  
用 ‘000’ 代表 S0；用 ‘001’ 代表 S1； 用 ‘010’ 代表 S2；用 ‘011’ 代表 S3；用 ‘100’ 代表 S4；用 ‘101’ 代表 S5；替他都为无效状态。下面是 next-sate Karnaugh map(表格中红色为无效状态)

Q2Q1	Q0X	00	01	11	10
00		000	001	010	000
01		011	010	001	100
11		000	001	001	000

10	000	101	010	000
----	-----	-----	-----	-----

为了避免还要检验是否具有自启动功能，当  $x = 0$  时，无效状态的下一状态直接填上 000，输出  $y = 0$ ; 当  $x = 1$  时，无效状态的下一状态直接填上 001，输出  $y = 0$

由上图可以得到

$$Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n} Q_1^n \overline{Q_0^n} \overline{X} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} X$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_2^n} Q_1^n \overline{Q_0^n} + \overline{Q_1^n} Q_0^n X$$

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} Q_1^n \overline{Q_0^n} \overline{X} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} X + \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} X + Q_1^n Q_0^n X$$

摩尔电路输出与输入没有关系，至于当前状态有关，所以

$$Y = Q_2 \overline{Q_1} Q_0$$

J-K Flip-Flop excite table

$Q_N \rightarrow Q_{N+1}$	J	K
$0 \rightarrow 0$	0	X
$0 \rightarrow 1$	1	X
$1 \rightarrow 0$	X	1
$1 \rightarrow 1$	X	0

$$J_2 = Q_1^n Q_0^n \overline{X} \quad K_2 = \overline{\overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} X}$$

$$J_1 = Q_0^n X \quad K_1 = \overline{\overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n}}$$

$$J_0 = \overline{Q_2^n} Q_1^n \overline{X} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} X + Q_2^n X \quad K_0 = \overline{Q_1^n} X$$

连接图省略了...