


《SE-211 Digital Circuits and Logic Design》期末试题答案 (A)

1. (2 points for each; 20 points in total)

(1)~(10) D A D C D C D C B C

2. (10 points)  $OUT = \overline{A} \overline{X} P$

3. (10 points)

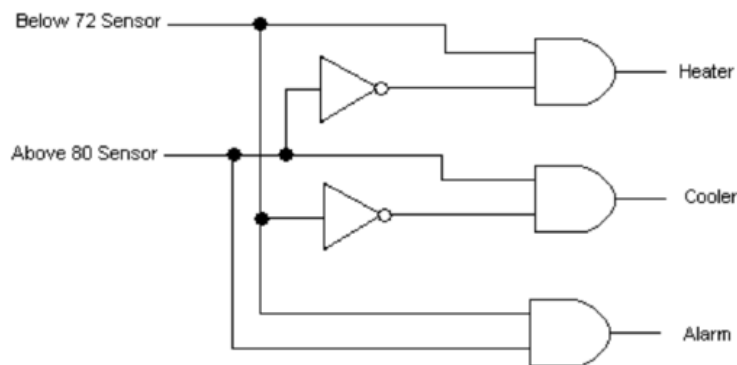


4. (12 points)


$$Y = (\overline{A_1} \overline{A_0} D_0 + \overline{A_1} A_0 D_1 + A_1 \overline{A_0} D_2 + A_1 A_0 D_3) \overline{S}$$

$$Z = \overline{R} \overline{A} \overline{G} + \overline{R} A \overline{G} + R \overline{A} \overline{G} + R A \overline{G} + R A G$$
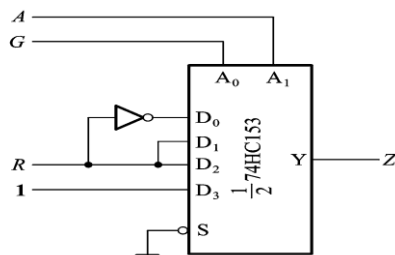
$$= \overline{R}(\overline{A} \overline{G}) + R(\overline{A} \overline{G}) + R(A \overline{G}) + 1 \cdot (A G)$$



5. (10 points)

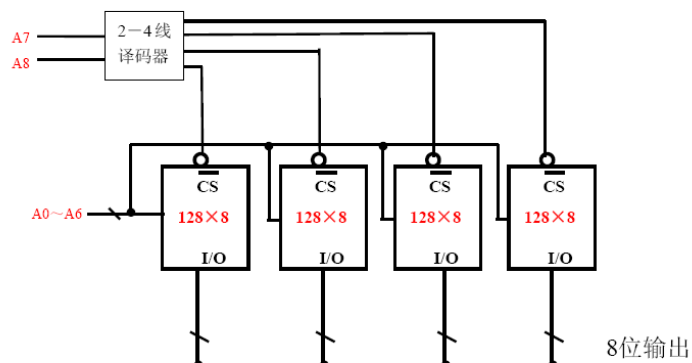

6. (18 points)

(1) Keypoints

$$\overline{CLR_N} = \overline{Q_D Q_C}$$

$$ENT = ENP = 1$$

$$\overline{LDN} = 1$$

(2) Keypoints

$$\overline{LDN} = \overline{Q_D Q_C Q_B Q_A}$$

$$\overline{CLR_N} = ENT = ENP = 1$$

$$A = B = C = D = 0$$


7. (20 points)

$XQ_2$	$Q_1Q_0$							
	00	01	11	10				
00	0	0	1	0	0	1	0	1
01	0	—	—	—	0	—	—	—
11	1	1	—	0	0	1	—	0
10	0	0	1	0	0	1	0	1
$Q_2^{n+1}$					$Q_1^{n+1}$			
					$Q_0^{n+1}$			
					$Z^n$			

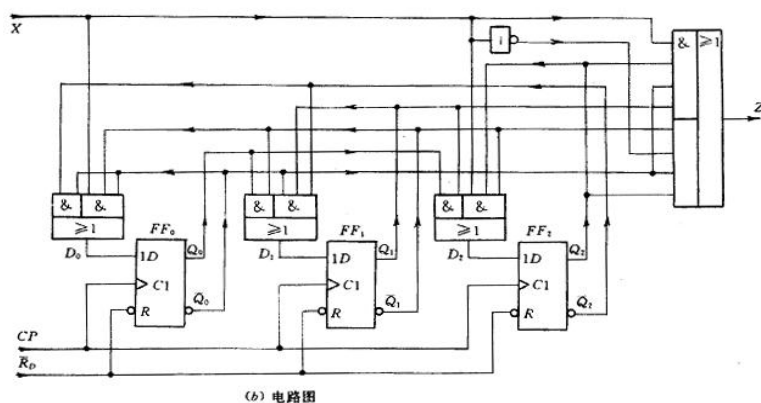(a) 次态及输出卡诺图

$$Q_2^{n+1} = D_2 = Q_1 Q_0 + X Q_2 \overline{Q_1} \quad Q_1^{n+1} = D_1 = \overline{Q_1} Q_0 + \overline{Q_2} Q_1 \overline{Q_0}$$

$$Q_0^{n+1} = D_0 = \overline{Q_2} \overline{Q_0} + X \overline{Q_1} \overline{Q_0} \quad Z = \overline{X} Q_2 \overline{Q_1} \overline{Q_0} + X Q_2 Q_1 \overline{Q_0}$$



(b) 电路图